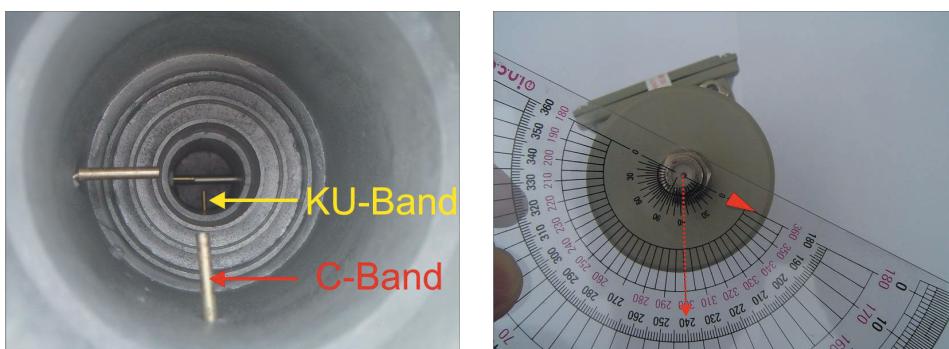


เทคนิคการติดตั้ง LNB C/KU

โดยปกติแล้วงานรับดาวเทียม C-Band แบบฟิกซ์ต้องการรับสัญญาณ KU-Band จากดาวดวงเดียวกันจะไม่สามารถทำได้ เพราะจุดโฟกัสของงานอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งจะรับสัญญาณได้เพียงระบบไดรรับหนึ่งเท่านั้น หากต้องการรับก็จะต้องตั้งงาน KU-Band ต่างหากอีกใบเพื่อไปรับโดยเฉพาะแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาตัวรับ LNB รุ่นใหม่ให้รับได้ทั้งสองระบบที่อยู่ในตำแหน่งโฟกัสเดียวกันได้แล้ว



1. LNB รุ่น C/KU จะมีการรวมเข้า LNB ทั้ง 2 ตัวไว้ด้วยกัน โดยตัวบนเป็น KU-Band ส่วนตัวล่าง เป็น C-Band
3. ตำแหน่งマークที่ต้องชี้ทางทิศใต้



2. รูปภาพในระบบoko LNB ให้สังเกต เข็มยาว 2 อัน ที่อยู่ด้านนอกจะเป็นสายอากาศของระบบ C-Band ส่วนเข็มเล็กสั้นกว่าที่อยู่ด้านใน คือ สายอากาศของระบบ KU-Band
4. นำเครื่องมือช่วยปรับโพลาร์ไซมาร์กมาวางให้ตำแหน่งマーคอยู่ที่ 180 และทำการขีดเส้นค่า 240 กับตัว LNB (ค่า 240 คือ ค่ามุมสายของงานดาวเทียมที่รับดาวเทียมไทยคม)


หมายเหตุ
วิธีการประกอบหนาจาก គอกาน การปรับมุมเงย และมุมสายให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อการติดตั้งงานฟิกซ์



5. ขีดเส้นให้ชัดเจนที่ตัว LNB (คาดว่าเลข 240 ที่ได้ จากเครื่องมือช่วยปรับไฟล่าไฟท์)



8. นำ LNB C/KU มาใช้กับสпутนิรจ์

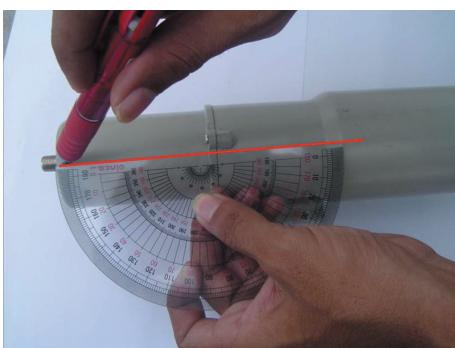

6. ขีดเส้นด้านข้างกรอบของ LNB โดยต่อมากจากเส้นด้านบนของ 240



9. ให้ปรับ LNB โดยให้เส้นที่ขีดด้านข้างของกรอบตรงกับตำแหน่งด้านล่างของสputนิรจ์



7. ตำแหน่งด้านล่างของสputนิรจ์ เมื่อเรายืนอยู่หน้าจาน และทำการขีดเส้นเพื่อใช้ในการปรับ LNB



10. ความลึกของ LNB ลงมา 2 เซนติเมตร



11. ทำการขันสกรูยึด LNB ให้แน่น



14. ต่อสายนำสัญญาณระหว่าง LNB KU-Band ต่อเข้ากับสวิทช์ DiSEqC 4x1 ในช่อง LNB 3



12. สวิทช์ DiSEqC 4x1 มีหน้าที่ตัดต่อเลือก สัญญาณระหว่าง LNB C-Band กับ LNB KU




15. ต่อสายนำสัญญาณระหว่างสวิทช์ DiSEqC 4x1 ในช่อง Receiver ต่อเข้ากับเครื่อง BONUS



13. ต่อสายนำสัญญาณระหว่าง LNB C-Band ต่อเข้ากับสวิทช์ DiSEqC 4x1 ในช่อง LNB1



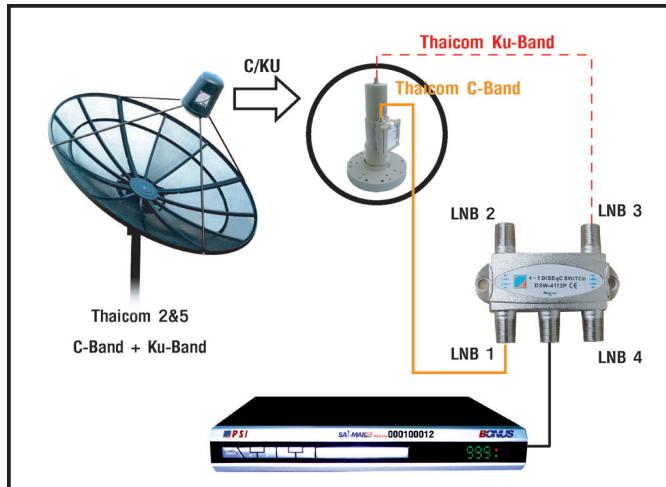16. ใช้เทปพันละลายที่จุดต่อสายของ LNB เพื่อป้องกันน้ำเข้า




ภาพแสดงการต่อสายทั้งระบบ

จากรูปจะเห็นว่าที่สวิทช์ ยังมีจุดต่อสายเหลืออยู่อีกสองจุดซึ่งสามารถต่อ LNB ได้อีกสองตัว หากในอนาคตลูกค้าเกิดต้องการรับดาวเทียมเพิ่มก็ต่อเข้าจุดนี้ แล้วทำการโปรแกรมก็ใช้ได้เลย ท่านคงสงสัยว่าแล้วทำไงไม่ใช้สวิทช์แบบสองทาง

ในทางการขายแอลวีดี DiSEqC 2x1 กับสวิทช์ DiSEqC 4x1 ราคาไม่ต่างกัน สาเหตุเพรัวว่า สวิทช์ DiSEqC 4x1 ขายได้มากกว่า ทำให้ราคาถูกลง และช่างส่วนใหญ่จะสั่งเป็นรุ่นสวิทช์ DiSEqC 4x1 ไปใช้ เพราะใช้ประโยชน์มากกว่า เช่น หากเราต้องการเพิ่มดาว NSS6 ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสวิทช์ ใช้ตัวนี้ได้เลย

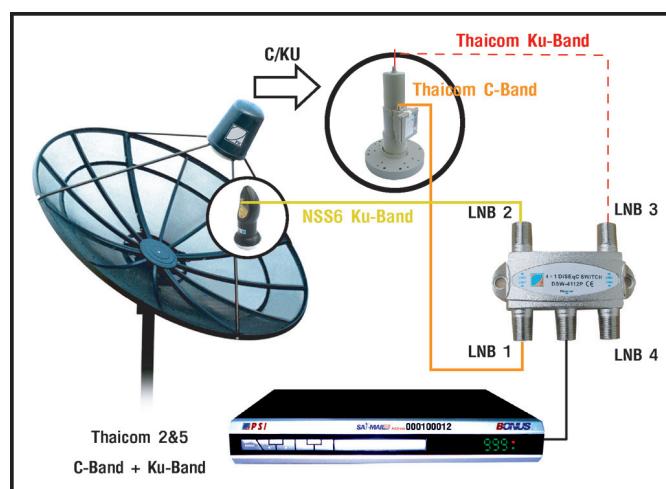ดังนั้นจึงถือโอกาสสนใจแนะนำการเพิ่มดาวเทียม NSS6 ใน โดยมีวิธีการติดตั้งและต่อสายดังนี้



บล็อกไดอะแกรมการเพิ่มดาวเทียม NSS6 วิธีการติดตั้งหน้างานให้เป็นกษาในบาน การติดตั้ง Dfix NSS6

หมายเหตุ

โดยปกติเครื่องรับรุ่น BONUS ได้มีการโปรแกรมช่องรายการของดาวเทียม THAICOM KU และ NSS6